





Instituto de Investigación en Informática LIDI. Entorno virtual de enseñanza y aprendizaje.

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	Corrimientos en un solo sentido de la señal de entrada D.	8	0%
×	La carga de la señal de entrada D a Q y corrimientos en un solo sentido.	⊗	0%
•	Replica la entrada D en la salida Q y hace corrimientos en el sentido que indica otra entrada.	•	100%
8	Solamente replica la entrada	×	0%

Comentarios por parte del docente:



2-

¿Qué ocurre en caso de no cumplirse la condición asociada a la sentencia "assert" de la entidad ShiftN de práctica 6?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	Al tener severidad igual a "error", aparece el mensaje en la consola y la simulación prosigue normalmente.	×	0%
•	Al tener severidad igual a "failure", aparece el mensaje en la consola y la simulación se detiene inmediatamente.	•	100%
⊗	Al tener severidad igual a "error", aparece el mensaje en la consola y la simulación se detiene inmediatamente.	&	0%
⊗	Al tener severidad igual a "failure", aparece el mensaje en la consola y la simulación prosigue normalmente.	&	0%

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	El nivel de severidad es irrelevante dado que al no cumplirse la condición asociada no aparecerá mensaje en la consola.		0%

Comentarios por parte del docente:

3-

¿A qué tipo de máquina de estados finitos corresponde la descripción propuesta en la práctica 7?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	Corresponde a una máquina de Mealy: sus salidas dependen pura y exclusivamente de su estado actual	⊗	0%
•	Corresponde a una máquina de Moore y: sus salidas dependen pura y exclusivamente de su estado actual.	⊘	100%
⊗	Corresponde a una máquina de Mealy: sus salidas dependen tanto de su estado como de sus entradas actuales.	⊗	0%
⊗	Corresponde a una máquina de Moore: sus salidas dependen tanto de su estado como de sus entradas actuales.	⊗	0%

Puntaje obtenido: 1 de: 1 Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:

4-

¿Cuál es el tamaño del registro de desplazamiento descripto en la entidad ShiftN?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	Posee un tamaño fijo de 4 bits.	8	0%
8	Posee un tamaño fijo de 8 bits.	8	0%
•	Posee un tamaño variable en función de la longitud de la señal de salida "Q".	•	100%
⊗	Posee un tamaño variable en función de la longitud de la señal de salida "D".	⊗	0%

Puntaje obtenido: 1 de: 1
Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:

V

5-

¿Cuál de los siguientes conjuntos de estados propuestos para las señales de entrada del registro de desplazamiento es adecuado para que la salida "Q" cambie su valor de "10110100" a "01011010"?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	CLR <= '0' a '1'; LD <= '0'; SH <= '1'; DIR <= '0'; CLK <= '1';	⊗	0%
×	CLR <= '0'; LD <= '1'; SH <= '1'; DIR <= '0'; CLK <= '0' a '1';	⊗	0%

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	CLR <= '0'; LD <= '0'; SH <= '1'; DIR <= '0'; CLK <= '1' a '0';	⊗	0%
8	CLR <= '0'; LD <= '0'; SH <= '1'; DIR <= '1'; CLK <= '0' a '1';	⊗	0%
•	CLR <= '0'; LD <= '0'; SH <= '1'; DIR <= '0'; CLK <= '0' a '1';	•	100%
8	CLR <= '1'; LD <= '0'; SH <= '1'; DIR <= '1'; CLK <= '0' a '1';	⊗	0%

Comentarios por parte del docente:

V

6

¿Cuál de las afirmaciones propuestas a continuación sobre la operación de carga en el registro de desplazamiento es falsa?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	Es una operación sincrónica.	8	0%
⊗	En caso de cumplirse las condiciones necesarias para poder efectuarse, su tiempo de retardo es de 5 ns.	⊗	0%
•	No realiza una limpieza previa del registro antes de cargarlo con el nuevo valor de la entrada "D".		100%

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	Tiene mayor prioridad que la operación de desplazamiento de bits a izquierda o derecha.		0%

Comentarios por parte del docente:

7-

¿Qué propósito posee el atributo "Left" en el código de la arquitectura del registro de desplazamiento?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
	Devuelve el índice del elemento ubicado más a la izquierda del vector asignado a la variable "State".		100%
⊗	Devuelve el valor del elemento ubicado más a la izquierda del vector asignado a la variable "State".		0%
⊗	Devuelve "true" si el registro de desplazamiento está correctamente configurado para desplazar sus bits hacia la i	×	0%
8	Ninguna de las anteriores	8	0%

Puntaje obtenido: 1 de: 1
Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:

8-

¿Qué operación del registro de desplazamiento determina el mínimo período de la señal de reloj "CLK" de modo tal que puedan desplazarse los bits del registro sin perder ninguno de ellos?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	La operación más rápida de todas: limpiar el registro.	8	0%
⊗	La operación más rápida de todas: setear el registro.	⊗	0%
8	La operación más lenta de todas: cargar el registro.	⊗	0%
•	La operación más lenta de todas: desplazar los bits del registro a izquierda o derecha.	•	100%
⊗	En realidad, el mínimo período de reloj se obtiene a partir del mínimo común múltiplo de los tiemp	⊗	0%

Puntaje obtenido: 1 de: 1
Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:



9-

¿Cuándo se ejecuta el proceso 'shifter'?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	Cuando cambia cualquiera de las señales LD o DIR	⊗	0%

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	Cada 7 nanosegundos.	8	0%
8	Se ejecuta en un bucle infinito.	8	0%
•	Cuando hay un evento en la señal CLR o CLK.	•	100%

Comentarios por parte del docente:

10-

¿En qué instante de la simulación se alcanza la sentencia "wait" del proceso "Stimulus" del testbench planteado, suspendiéndose indefinidamente la ejecución de dicho proceso?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	t = 500 ns	⊗	0%
8	t = 420 ns	8	0%
•	t = 450 ns	8	0%
⊗	t = 460 ns	•	100%

Puntaje obtenido: 0 de: 1
Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:

V

11-

¿Cuántas sumas y desplazamientos se realizarían si la variable "Val" tuviera asignado el valor "00101101"?

Respuestas del alumno	Respuestas dis	sponibles	5	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
•	Cuatro sumas desplazamientos.	у	seis	•	100%
⊗	Cuatro sumas desplazamientos.	у	ocho	⊗	0%
⊗	Ocho sumas desplazamientos.	у	ocho	⊗	0%
8	Seis sumas desplazamientos.	у	cuatro	&	0%

Puntaje obtenido: 1 de: 1 Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:

v 12-

¿En qué estado, la máquina puede permanecer durante un intervalo de tiempo superior a un período de reloj?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	InitS.	⊗	0%
8	CheckS.	8	0%
•	EndS	•	100%
8	Todos los anteriores.	⊗	0%

Puntaje obtenido: 1 de: 1

Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:

13-

¿Cuál de las siguientes series de eventos en las salidas de la máquina de estados pueden acontecer simultáneamente?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	Init <= '1' a '0'; End <= '0' a '1';	8	0%
8	Shift <= '1' a '0'; Add <= '0' a '1';	8	0%
•	Check <= '1' a '0'; Shift <= '0' a '1';	8	0%
8	Ninguna de las anteriores.	•	100%

Puntaje obtenido: 0 de: 1
Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:

V

14-

¿Cuándo trabaja el proceso 'StateMachine' de la arquitectura FSM de la entidad Controller?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
⊗	Ante eventos de cualquier señal de entrada.	8	0%
8	Cada 8 nanosegundos	⊗	0%
•	Ante eventos en la señal CLK.	•	100%

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	Al pasar por el estado ADD o SHIFT	⊗	0%
8	Cuando Done <= '1'	8	0%

Comentarios por parte del docente:



15-

¿En qué flanco de la señal CLK trabaja la máquina de estados?

Respuestas del alumno	Respuestas disponibles	Respuestas correctas	Porcentaje de la respuesta
8	Trabaja en flanco de subida.	⊗	0%
⊗	No trabaja en flanco, trabaja cuando la señal está estable en '1'.	⊗	0%
•	Trabaja en flanco de bajada.	•	100%
8	No trabaja en flanco, trabaja cuando la señal está estable en '0'	⊗	0%

Puntaje obtenido: 1 de: 1
Cantidad de intentos: 1

Comentarios por parte del docente:

Resumen de la corrección

Número de preguntas

15

Tiempo de realización

0 días 0 horas 59 minutos

Comentarios generales acerca de la corrección

Puntaje

1: 1,00

2: 1,00

3: 1,00

4: 1,00

5: 1,00

6: 1,00

7: 1,00

8: 1,00

9: 1,00 10: 0,00

11: 1,00

12: 1,00 13: 0,00

14: 1,00

15: 1,00

Nota: 13,00