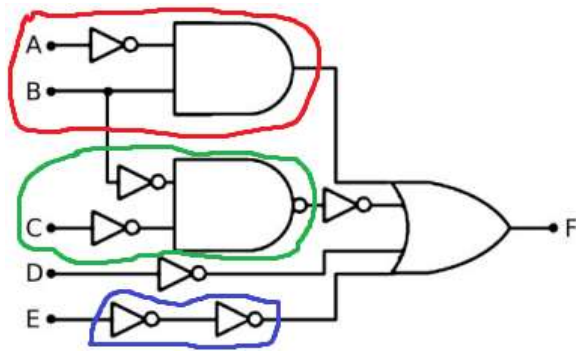


EJERCICIO 17 – Vayamos identificando por partes para no marearnos



$$F_r = \bar{A} * B$$

$$F_g = \bar{\bar{B}} * \bar{\bar{C}} = B + C$$

$$F_b = \bar{\bar{E}} = E$$

$$F = F_r + \bar{F_g} + \bar{D} + F_b = \bar{A} * B + \bar{B} * \bar{C} + \bar{D} + E$$

Suma de productos

| A | B | C | D | E | Fr | Fg | Fb | F |
|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Verificaciones aleatorias:

A=0, B=1, C=1, D=1, E=0

$$F_r = \overline{A} * B$$

$$F_g = \overline{\overline{B} * \overline{C}} = B + C$$

$$F_b = \overline{\overline{E}} = E$$

$$F = F_r + \overline{F_g} + \overline{D} + F_b = \overline{A} * B + \overline{B} * \overline{C} + \overline{D} + E$$

Suma de productos

$$F_{01110} = (1 * 1) + (0 * 0) + 0 + 0 = 1$$

A=1, B=1, C=1, D=1, E=0

$$F_{11110} = (0 * 1) + (0 * 0) + 0 + 0 = 0$$

A=1, B=1, C=1, D=1, E=1

$$F_{11111} = (0 * 1) + (0 * 0) + 0 + 1 = 1$$

A=0, B=0, C=1, D=1, E=0

$$F_{00110} = (1 * 0) + (1 * 0) + 0 + 0 = 0$$